

# ME8110 电源管理 IC 技术白皮书

---

**Item No.:**  
**产品编号:** ME8110

---

**Product:**  
**产品名称:** 15W 电源管理控制 IC

---

**Date:**  
**日期:** 2013/12/27

---



## 一、芯片基本介绍

### 概述:

ME8110主要针对适配器、充电器、开板电源、家电类、辅助电源而设计的一款高性能控制芯片。ME8110 内部集成了一个脉宽调制控制器和一个600V以上的高压功率MOSFET。ME8110 的启动电流很低，它的电流模式脉宽调制使得在轻载时工作在节能模式。这些特性保证了电源能轻松达到最严苛的能源法规要求。ME8110 的集成功能包括电流检测的前沿消隐，内部斜率补偿，逐周期峰值电流限制和软启动。另外，在误动作时，过流保护(OCP)，过压保护(OVP) 和过载保护(OLP) 能为芯片提供充分的保护。总之，ME8110 拥有更好的特性和更低的电源成本。

### 主要特点:

- 1) 低待机功耗: 通过低功耗间歇工作模式设计, 达到小于100mW超低耗的性能。
- 2) 无噪声工作: 优化的芯片设计可以使系统任何工作状态下均可安静地工作, 系统最小工作频率控制在22K左右。
- 3) 更低启动电流: VDD启动电流低至 5 $\mu$ A, 可有效地减少系统启动电路的损耗, 缩短系统的启动时间。
- 4) 更低工作电流: 工作电流约为 2.5mA, 可有效降低系统的损耗, 提高系统的效

率。

5) 内置前沿消隐：内置350nS前沿消隐 (LEB)，可以节省一个外部的R-C网络，降低系统成本。

6) 内置良好的 OCP 补偿：内置了 OCP 补偿功能，使系统在不增加成本的情况下轻易使得全电压范围内系统的OCP曲线趋向平坦，提高系统的性价比。


7) 完善的保护功能：集成了完善的保护功能模块。OVP，UVLO，OCP，恒定的 OPP 可以使系统设计简洁可靠，同时满足安规的要求。

8) 软启动功能：内置2mS软启动功能，可有效降低系统开机MOS管漏源之间电压过冲。


9) 较少的外围器件：外围比较简单，可有效提高系统的功率密度，降低系统的成本。

10) 优良的 EMI 特性：内置的频率抖动设计可以很有效的改善系统的 EMI 特性，同时可以降低系统的EMI 成本。

## 二、功能框图

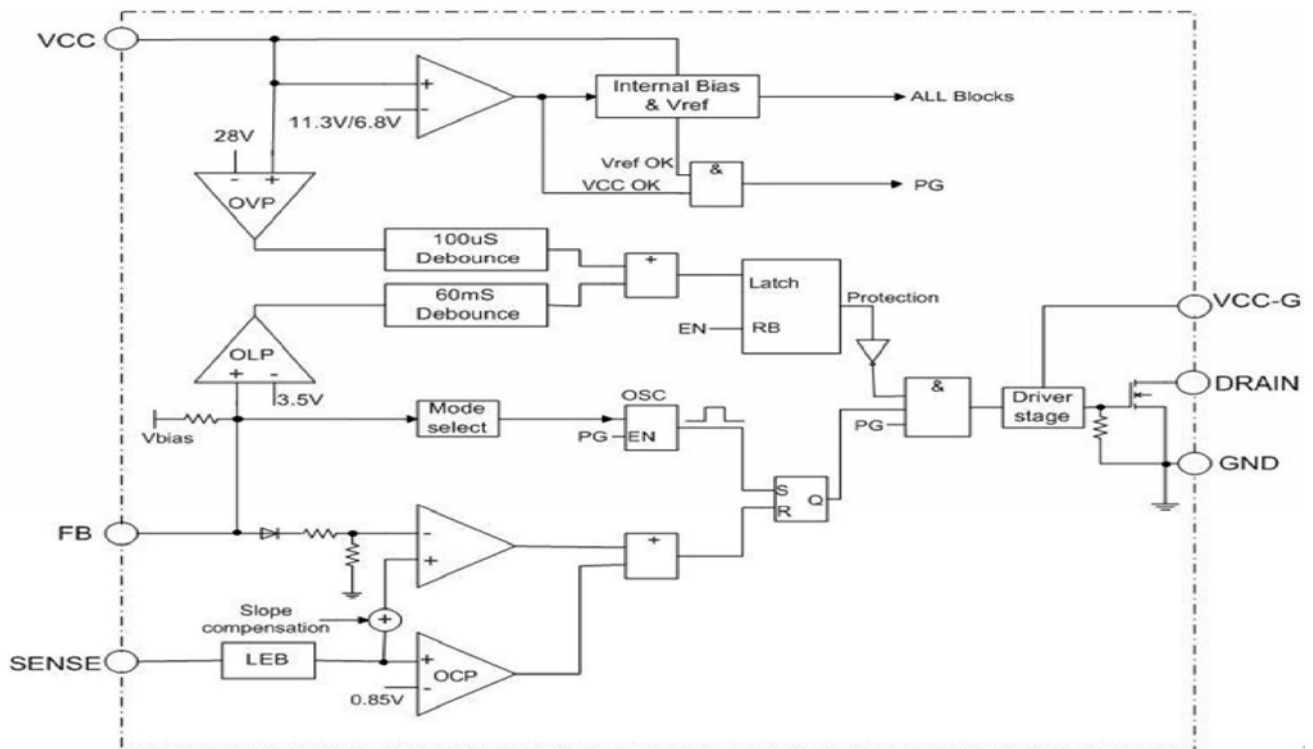

## 三、管脚定义

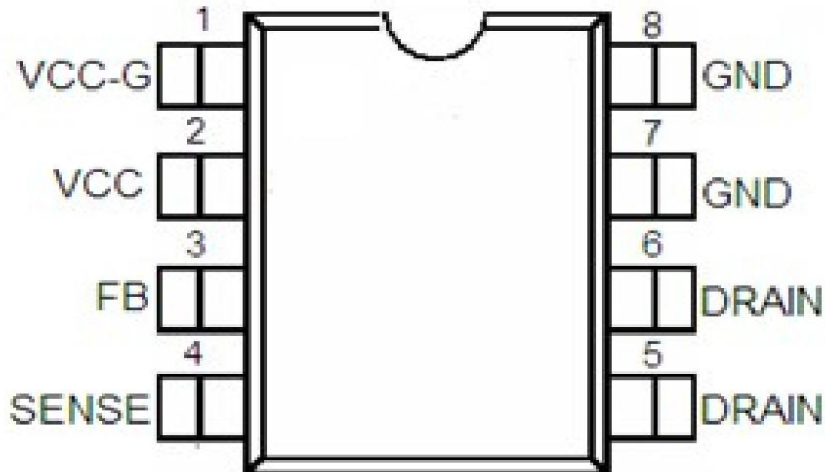

引脚名称	描述说明
VDD-G	内部栅极驱动器电源输入脚
VDD	芯片电源供电脚
FB	反馈输入引脚。PWM 占空比取决于这个引脚电压等级和 SENSE 引脚输入。
SENSE	电流检测输入引脚。连接到 MOSFET 的电流检测电阻器节点。
DRAIN	内部功率 MOSFET 漏级。
GND	芯片地

#### 四、各脚的功能以及调试中注意事项：

1. VDD-G脚：通过调节 VCC and VCC-G 之间的电阻可以调节驱动能力。这个电阻能减小内部门级驱动的上升时间，这个电阻还能改善 EMI 状况。但是这个电阻不能太大，否则会降低系统效率（特别是在连续电流模式时），该电阻参考值在51-510欧之间。
2. 电源VDD脚：ME8110 的启动电流低至5uA，可有效地减少系统启动电路的损耗，缩短系统的启动时间。VCC脚外接线流电阻参考值在10-51欧之间。启动电阻 RIN 的最大功率损耗：在下图中，RIN 的最大功率损耗可以用下面的公式计算出来，公式如下：

$$P_{RIN,max} = \frac{(V_{dc,max} - V_{DD})^2}{R_{IN}} \cong \frac{V_{dc,max}^2}{R_{IN}}$$

$V_{dc,max}$ : 最大输入电压整流后的直流电压

$V$ : 芯片正常工作的电压


3. FB反馈输入脚: 了解该脚各电压门限相对应的系统工作状态对分析和优化系统设计非常有帮助的。0.8V-1.0V为系统在轻载间歇模式下的FB脚电压值, 1.0V-3.4V为系统正常工作时FB脚电压值(该电压段对应的开关频率随电压增高频率增大, 最大增高到65K左右), 3.4V-4.2V为反馈环路开路, 过功率保护, 短路保护时FB脚电压值。0.8V(典型值)以下GATE端输出被关闭, FB短路电流典型值为0.42mA。当FB脚电压持续60mS大于3.4V或小于0.8V时, GATE端立即关闭输出脉冲, 保护整个系统的安全。

4. 电流检测SENSE脚: 开关电流经过一检测电阻流进SENSE脚, 进行PWM调制。另外内置一个350nS前沿消隐电路, 可以为系统节省一外部 R-C网络。如前沿噪声超过前沿消隐时间导致系统异常时, 可以考虑外加R-C网络, 但是R-C网络取值不宜过大(推荐 R-C网络的取值为:  $R \leq 510 \Omega$ ,  $C \leq 220PF$ 没有特别的需要, 不建议外接 R-C 网络), 否则电流反馈信号失真过大导致在启动和输出短路时MOS管VDS过高等异常现象。

5. DRAIN脚: ME8110内部集成了一个脉宽调制控制器和一个650V(600V) 的高压功率 MOSFET, 该脚为内部高压功率 MOSFET的漏极接变压器初级。

6. GND: 芯片的电源接地脚, 画PCB时注意与功率地分开布线。

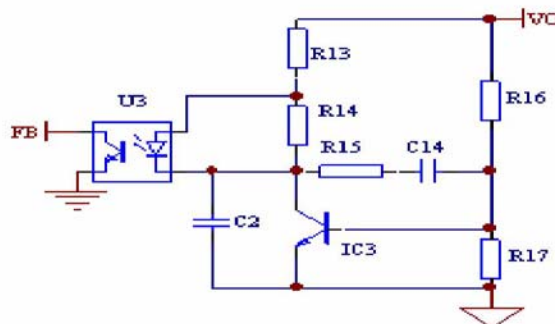7. 动态响应(DNY)的调整: 从动态响应的原理来看, 系统要具有较快的环路响应特性才能使系统的动态响应特性较好。通过分析右图中的电路, 对调整系统的动态响应特性是很有帮助的。对芯片而言, 整个系统的环路响应是芯片的 FB端通过检测U3光耦反馈传输过来的信号强度及信号变化来进行控制的, 系统的响应特性不仅与 ME431的增益有关, 而且与光耦的传输特性有关。为了使系统具有较好的动态响应特性, 我们需要调节 ME431的反馈增益环路相关元件 R15与 C14的值, 使环路具有较高的增益, 另外需要调节 R13 的值(R13 的取值不宜过大), 使 U3 光耦发射二极管端能够把次级变化的信号转化为电流变化信号, 并迅速的反馈到芯片的 FB 端进行跟随控制。注意: ME431 的最小工作电流  $I_F$ 值为 1mA, 但是这个值并不是 ME431 稳定工作的最小值, 具体的值不同公司生产的会有所不同, 设计参考值一般为 1.1~5mA; 设计中建议给 ME431 提供1个偏置电阻以方便调整环路的稳定性, 另外FB外接电容大小也影响动态响应。



## 15W 电源管理 IC ME8110 深圳市振华凌云科技有限公司

8. 保护功能说明：好的电源系统一定有完善的保护装置包括：过电流保护（OCP）、过温保护（OTP）、过载保护（OLP）、输入VDD过压保护、驱动过压钳位、VDD欠压锁定（UVLO）等。

1) OCP和 OLP芯片SENSE 脚通过检测系统初级侧流过主开关管的电流信号活动，芯片能检测到系统过流或者过功率的状况。当系统输出发生短路、过流或过功率现象时，如果SENSE 脚的电压  $V_{TH-OC}$  超过0.85V（典型值）时，GATE脚输出脉宽将会被限制输出，这时系统处于恒功率输出状态  $P_o = V_o * I_o$ 。即如果增加输出负载电流，系统输出电压相应下降，FB电压相应上升，当这种现象持续60ms后，系统将进入打嗝式保护状态。

2) 输入VDD过压保护

芯片 VDD端内置有过压保护(OVP)电路及 VDD过压钳位电路，当 VDD端电压 Vdd 上升到 27.5V左右时，芯片就会进入过压保护状态，这时 Gate 停止输出脉宽，从而保护整个系统。

3) VDD欠压保护（UVLO）

ME8110芯片都内置有欠压保护电路(UVLO)，当 VDD端电压小于 6.8V<sub>max</sub>时，芯片就会进入欠压保护状态，这时 Gate 停止输出 PWM。注意：设计中需要检查电流输入全电压范围内当输出负载瞬间由满载转为空载时芯片的Vdd端电压是否受影响而误触发UVLO, 即Vdd端电压瞬时低于6.8V(考虑温度的影响建议设计参考值为 16V)，容易造成空载电压不稳现象。

9. 注意事项：

1) 当系统工作在满载情况下，如出现可听见异音，请先检查系统是否工作正常、参数是否正常，如果你确认无误，请检查FB端电压波形是否平滑，如果发现较大干扰，请检查系统PCB layout是否合理，对较小干扰可通过外加滤波网络消除，FB脚对地电容取值建议要小于10nF。

2) EMI 传导超标或余量不足

A. 变压器绕组顺序是否正确。

B. 屏蔽层是否放在初次级之间。

C. 屏蔽层的中点是否有接至初级的“冷点”。

D. 每个绕组的层数是否合理是否为紧绕和密绕, 尽量做到每层饶满饶平, 饶的层总数尽量控制少一点。

3) 输出整流二极管的选择：

输出整流二极管首先考虑的是耐压问题。其最低耐压值应满足：

$$V_R = \frac{V_{dc\ max}}{N_P} \times N_S + V_{out}$$

输出整流二极管的电流选择：大于3倍输出额定电流，根据实际温升做调整。

4) PCB Layout时请将GND和DRAIN脚两个地方的铜皮连线尽量加宽，特别是GND脚。这样做利于ME8110散热。

10. 输出电压不稳调整方案：使用Flyback架构的系统，由于系统工作一般会





## 六、变压器图

ME8110 demo变压器12V/1A		版本:																									
		页码: 1/1																									
1、变压器名称: WM-12W-12V-T <span style="float: right;">★</span> 2、磁芯及骨架: 卧式 EI-19 10脚 排距:10.2mm 脚距4mm 3、磁芯材料: PC40 4、电感量: 初级1,3脚之间的电感量用气隙控制在1.8~2.3mH之间, 漏感控制在60uH内, 测试条件10KHz/1V。 5、绝缘要求: Np, N对Ns耐压AC3000V/60s/0.5mA																											
6、底视图: <div style="text-align: center;"> </div>																											
7、绕制顺序说明: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>绕制顺序</th> <th>脚号</th> <th>线径</th> <th>圈数</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1、NP</td> <td>3 → 5</td> <td>Φ0.23</td> <td>131T</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2、PB</td> <td colspan="4">宽5mm,厚0.025mm铜皮居中绕1.2T, 用Φ0.21铜线挂在1脚上, 铜皮头尾不连。</td> </tr> <tr> <td>3、NS</td> <td>A → B</td> <td>Φ0.5</td> <td>20T</td> <td>三重绝缘线</td> </tr> <tr> <td>4、NF</td> <td>2 → 1</td> <td>Φ0.23</td> <td>29T</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			绕制顺序	脚号	线径	圈数	备注	1、NP	3 → 5	Φ0.23	131T		2、PB	宽5mm,厚0.025mm铜皮居中绕1.2T, 用Φ0.21铜线挂在1脚上, 铜皮头尾不连。				3、NS	A → B	Φ0.5	20T	三重绝缘线	4、NF	2 → 1	Φ0.23	29T	
绕制顺序	脚号	线径	圈数	备注																							
1、NP	3 → 5	Φ0.23	131T																								
2、PB	宽5mm,厚0.025mm铜皮居中绕1.2T, 用Φ0.21铜线挂在1脚上, 铜皮头尾不连。																										
3、NS	A → B	Φ0.5	20T	三重绝缘线																							
4、NF	2 → 1	Φ0.23	29T																								
8、注: <ol style="list-style-type: none"> <li>1、按上述耐压要求, 配相应绝缘材料, 如挡墙, 耐高温绝缘套管等。</li> <li>2、绕制的变压器标签为WM-12W-12V-T, 标签对应1脚处加“*”标识, 便于插印板进识别。</li> <li>3、对未绕满一层的线圈要绕在变压器骨架的中间, 最好用挡墙加以保证。</li> <li>4、A套白色铁氟龙套管, B套黑色铁氟龙套管, A, B引出线各总长25mm, 上锡5mm。</li> </ol>																											
编制:		设计人:																									
审定:		品质:																									
批准:		日期:																									

## 七、Demo板清单

ME8110 demo电源清单12V/1A				版本:
				页码: 1/1
代号	名称	规格	数量	备注
RV1	压敏电阻	7D471K	1	
F1	慢断保险丝	250V/1A	1	引线保险丝
CY1	高压瓷介电容	400VAC -2.2nF	1	(脚距10mm)
C6	高压瓷介电容	1KV -1nF	1	(脚距5)
C7	高压瓷介电容	1KV -2.2nF	1	(脚距5)
C2,C3	电解电容	400V- 10uF	2	φ10*12.5
C10	电解电容	470uF/25V	2	φ8*16
C11	电解电容	100uF/25V	2	φ8*10
C5	电解电容	50V-10uF	1	φ6*11
C12	贴片电容	0805- 100nF-X7R	1	
C4	贴片电容	0805- 10nF-X7R	1	
R3	贴片电阻	0805-0Ω	1	
R4	贴片电阻	1206-100KΩ	1	
R10	贴片电阻	1206- 47Ω	1	
R19	贴片电阻	0805- 510Ω	1	
R6	贴片电阻	0805- 1KΩ	1	
R13	贴片电阻	0805- 2KΩ	1	
R14	贴片电阻	0805- 20KΩ	1	
R15	贴片电阻	0805- 5.1KΩ	1	
R1	贴片电阻	1206- 1.2MΩ	1	
R2	贴片电阻	1206- 1.MΩ	1	
R9	贴片电阻	1206- 2.2Ω	1	
R7	贴片电阻	1206- 2.7Ω	1	
D1,D2,D3,D4,D5	二极管	IN4007	5	
D6	快恢复二极管	HER103	1	
D7	肖特基二极管	SR5100	1	5A-100V
U2	光耦	PC817	1	DIP4
U3	基准管	ME431	1	T092
U1	集成电路	ME8110	1	DIP-8
L1	共模电感	UU9.8-20mH	1	大于20mH
L3	差模电感	UG-6-3.3UH	1	
	变压器	WM-12W-12V-T	1	EI19 立式-10P
	印板		1	75*35mm
编制:		设计人:		
审定:		品质:		
批准:		日期:		



## 八、关键电气参数

### 1. 空载功耗及输出电压:

输入电压	空载功耗	空载输出电压	要求范围	判定
90VAC/50HZ	0.043W	12.29V	<0.1W	OK
115VAC/50HZ	0.05W	12.29V	<0.1W	OK
230VAC/50HZ	0.087W	12.29V	<0.1W	OK
265VAC/50HZ	0.098W	12.29V	<0.1W	OK

### 2. 能源之星效率:

输入电压	负载情况	输出电压 (V)	输出电流 (A)	输入功率 (W)	效率	平均效率	要求范围	判定
115VAC/50HZ	25%	12.29	0.25	3.68	83.5%	83.9%	≥82%	OK
	50%	12.28	0.5	7.62	84.6%			
	75%	12.28	0.75	10.94	84.2%			
	100%	12.28	1	14.75	83.3%			
230VAC/50HZ	25%	12.29	0.25	3.8	80.9%	83.2%	≥82%	OK
	50%	12.28	0.5	7.38	83.2%			
	75%	12.28	0.75	10.93	84.3%			
	100%	12.28	1	14.54	84.5%			

### 3. 输出纹波及杂讯:

输入电压	Min. Load 0%	Max. Load 100%	要求范围	判定
90VAC/50HZ	26mV	45mV	<120mV	OK
115VAC/50HZ	25mV	42mV	<120mV	OK
230VAC/50HZ	24mV	41mV	<120mV	OK
265VAC/50HZ	24mV	40mV	<120mV	OK