

# Techniek

## FRM JUNI KRISTALOSCILLATOR


Er is een kleine wijziging in de kristalosc., uit het juni nummer:  
 De condensator van 220 pF tussen de emitter van T1 en de basis van de volgende transistor moet vervangen worden door een cond. van 10 pF i.v.m. eventueel afslaan van de osc. op hogere frequenties



# 90 WATT 150 WATT

# LINEAIR

# 88-108 MHz

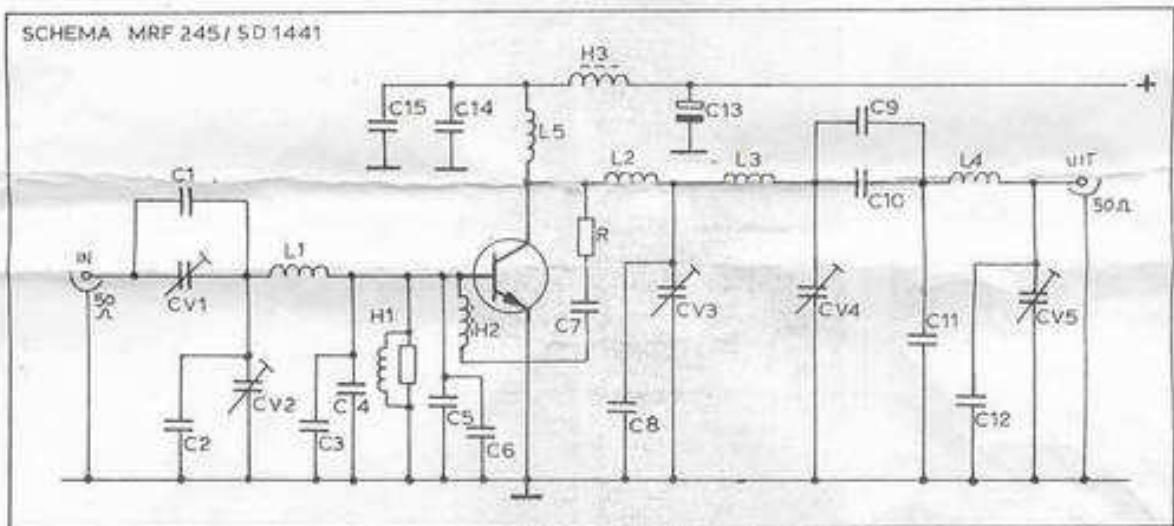

PRINT: DUBBELZIJDIG EPOXY, WAARVAN DE ACHTERZIJDE GEHEEL KOPER

