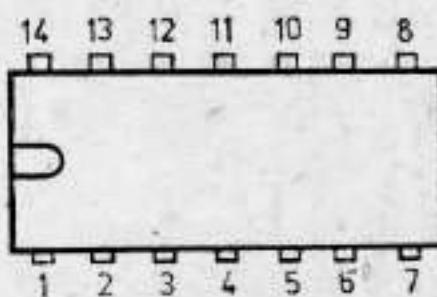



CONFIGURAȚIA TERMINALELOR

TBA315E



capsula *TO 116*
vedere de sus

TBA 315N

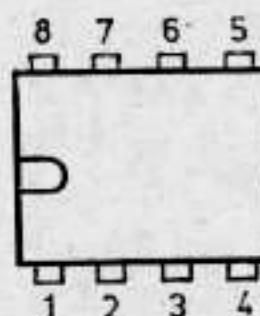

capsula *MP 48*
vedere de sus

TO 116 *MP 48*

3	1	<i>IEȘIRE OSCILATOR</i>
4	2	<i>CONTROL</i>
5	3	<i>Neconectat</i>
6	4	<i>Masă</i>
9	5	<i>IEȘIRE (de putere)</i>
10	6	<i>V⁺ alimentare</i>
11	7	<i>12/24</i>
12	8	<i>INTRARE OSCILATOR</i>

Notă. Terminalele 1, 2, 7, 8, 13, 14 ale capsulei *TO 116* sunt neconectate

CARACTERISTICI ELECTRICE (la $T_a = 25^\circ\text{C}$ și $V^+ = 12 \text{ V}$, dacă nu se specifică altfel)

Parametrul	Simbol	Condiții	Min.	Tipic	Max.	Uni-tăți
Curentul de alimentare	I^+					
Curentul de intrare al oscilatorului cind ieșirea este în starea V_{OH}	$-I_{IR}$	$V^+ = 15V, R_L = \infty$	3,5	10	18	μA
Curentul de intrare al oscilatorului pentru ca ieșirea să fie în starea V_{OL}	I_I		10			μA
Tensiunea de saturatie la ieșire	V_{Osat}	$I_o = 175 \text{ mA}$			1,5	V
Frecvența de oscilație (Nota 1)	f_0	$V_{CONTROL}$ 0 ... 1,4 V 1,6 V ... 4 V 8V ... V^+ (<i>nu oscilează</i>)		f_0	$2,1f_0$	
Factorul de umplere (durata de conducție/periode)		$V_{CONTROL}$ 0 ... 1,4 V 1,6 V ... 4V	0,4	0,45	0,6	
			0,45	0,52	0,65	

Nota 1. Frecvența de oscilație este dată de relația $f_0 = 800/\text{RC} [\text{HZ}]$ unde $R = 1k\Omega \dots 120 k\Omega$, iar C este în μF . Relația este valabilă pentru $f_0 \leq 4 \text{ kHz}$.

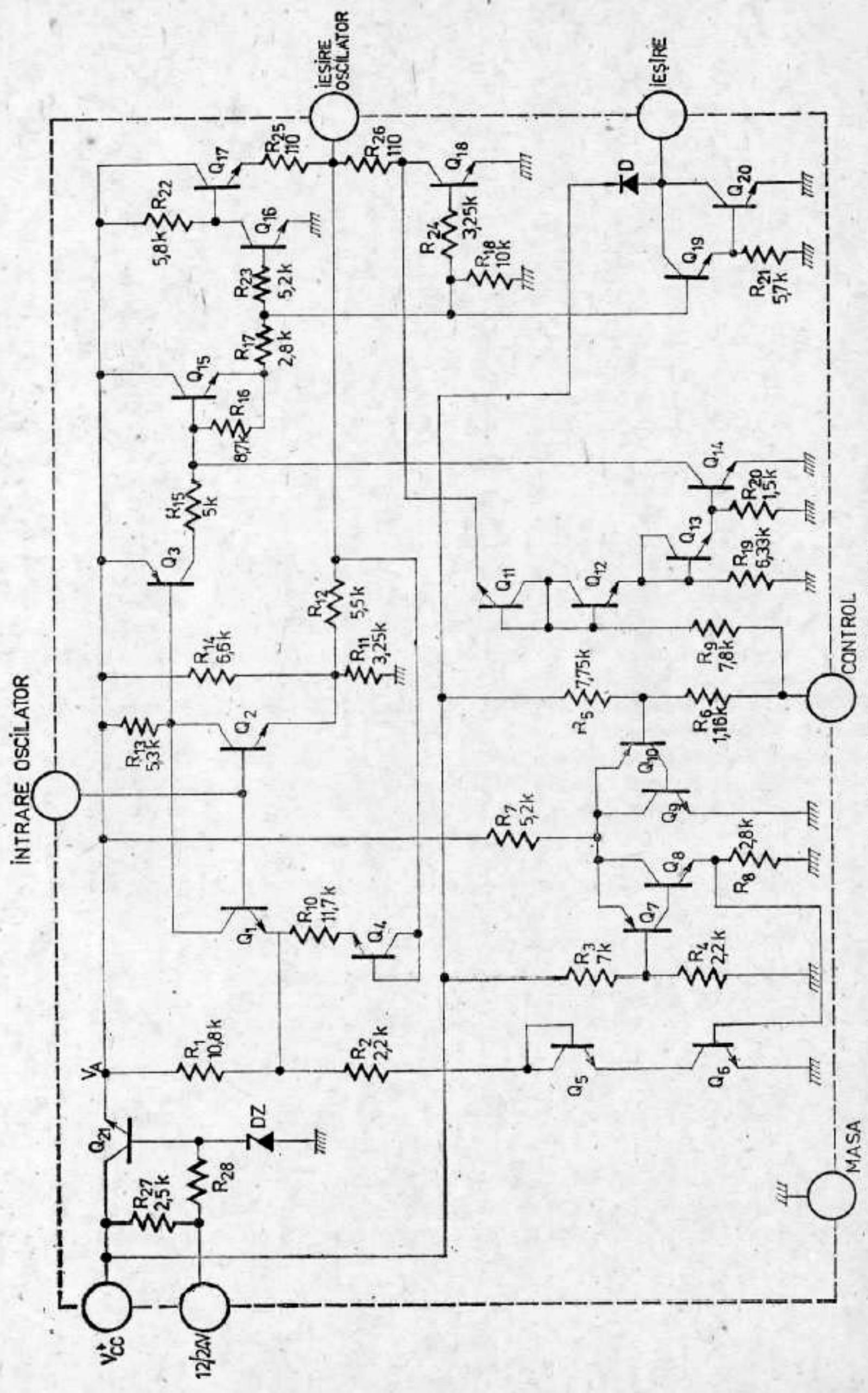


Fig. 7.2. Schema stabilizatorului.

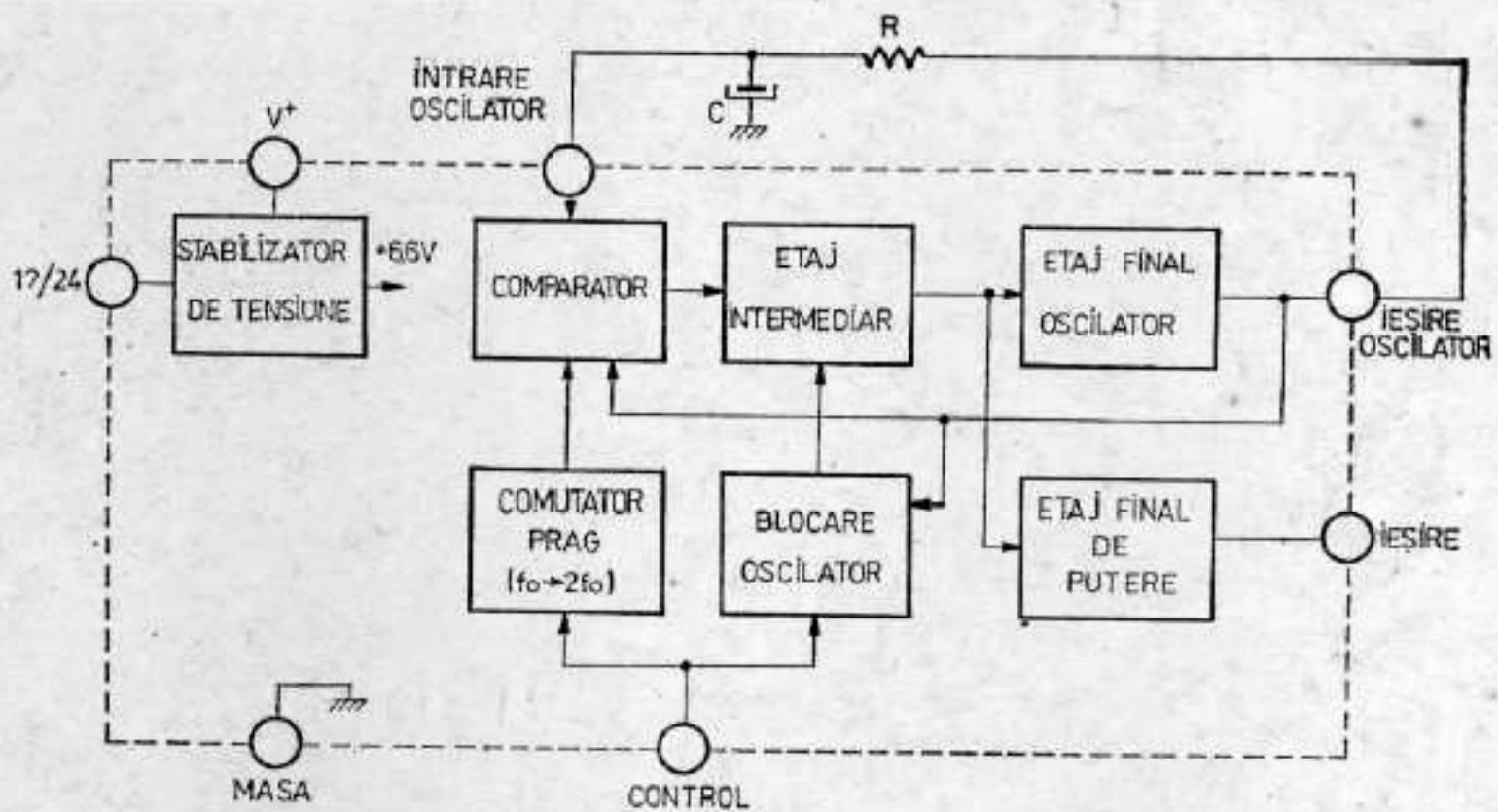


Fig. 7.1. Schema bloc a circuitului *TBA 315*.

de tensiunea de alimentare. Etajul de comutare a pragurilor și etajul final de putere sunt conectate direct la tensiunea de alimentare a circuitului, V^+ .

- *etajul de comutare a pragurilor* — în funcție de tensiunea aplicată pe terminalul *CONTROL* — comandă funcționarea oscilatorului în unul din următoarele regimuri: oscilație pe frecvența f_0 , dublarea frecvenței de oscilație, $2f_0$ și blocarea oscilației;

- *oscilatorul* cuprinde:

- etajul *comparator* care fixează tensiunile de prag și le compară cu tensiunea aplicată pe terminalul *INTRARE OSCILATOR*;
- etajul *intermediar* (de fapt un repetor pe emitor) care comandă etajul final al oscilatorului și etajul final de putere;
- etajul *final* al oscilatorului care funcționează în clasă *B* și asigură încărcarea și descărcarea condensatorului C .

- *etajul final de putere* de tipul „colector în gol”;

- *etajul de blocare* asigură blocarea oscilațiilor la o anumită valoare de prag a tensiunii aplicată pe terminalul *CONTROL*, numai după trecerea în stare blocată a tranzistorului din etajul final al oscilatorului.

7.2. Schema electrică

Schema electrică a circuitului integrat *TBA 315* este prezentată în figura 7.2. Înțelegerea de către utilizator a schemei interne, a funcționării acesteia este indispensabilă atât pentru a realiza schemele de utilizare prezentate în acest capitol, cât și pentru conceperea de scheme noi, și, evident, pentru

7.4.2. Relee de semnalizare a schimbării direcției de mers pentru autovehicule

Releul de semnalizare a schimbării direcției de mers pentru autovehicule a cărui schemă este dată în figura 7.15 constituie o primă aplicație a circuitelor integrate în industria de autovehicule. El înlocuiește cu succes varianta mecanică cu fir de nichelină a semnalizatoarelor actuale.

Alimentarea se face prin cheia de contact. Dioda Zener DZ și condensatorul C_2 formează un circuit de protecție pe alimentare. Frecvența de oscilație este determinată de grupul RC :

$$f \simeq \frac{800}{5,6 \times 100} \cong 1,43 \text{ Hz.}$$

Condensatorul C_1 este de deparazitare și asigură funcționarea „liniștită” a oscilatorului. Terminalul *CONTROL* este legat prin rezistența R_1 la tensiunea bateriei, deci oscilatorul este blocat și releul *REL* nu este acționat. Dacă maneta de semnalizare a direcției, S_1 , este mișcată spre dreapta sau spre stînga, terminalul *CONTROL* este legat la masă prin rezistența filamentului rece al becurilor. În acest moment circuitul basculează din starea V_{OH} în V_{OL} iar releul *REL* devine activ, contactele sale scurtcircuitează rezistența R_1 și aplică tensiunea bateriei pe filamentul becurilor și terminalul *CONTROL*.

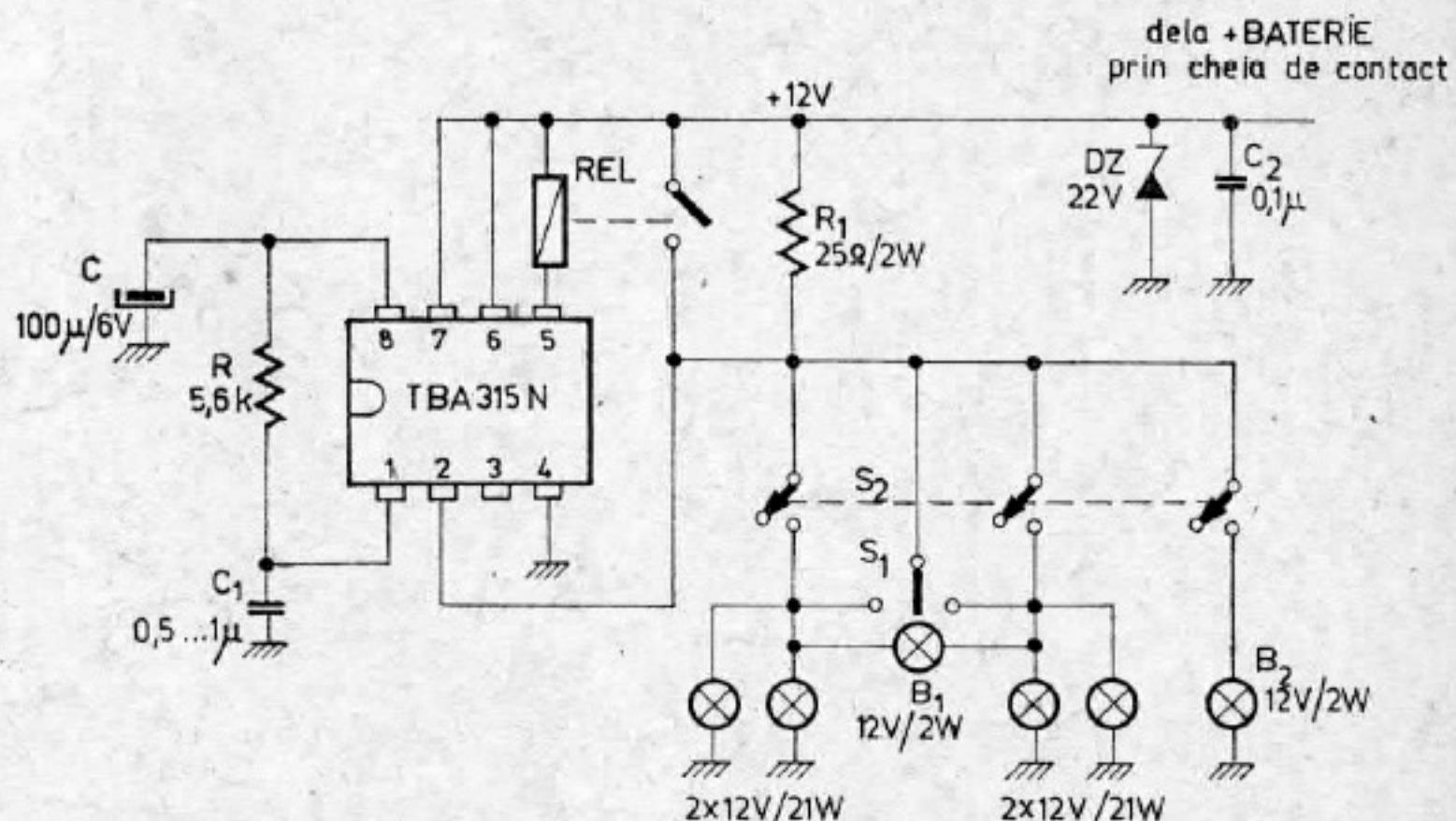


Fig. 7.15. Circuit pentru semnalizarea schimbării direcției de mers pentru autovehicule (varianta clasică).

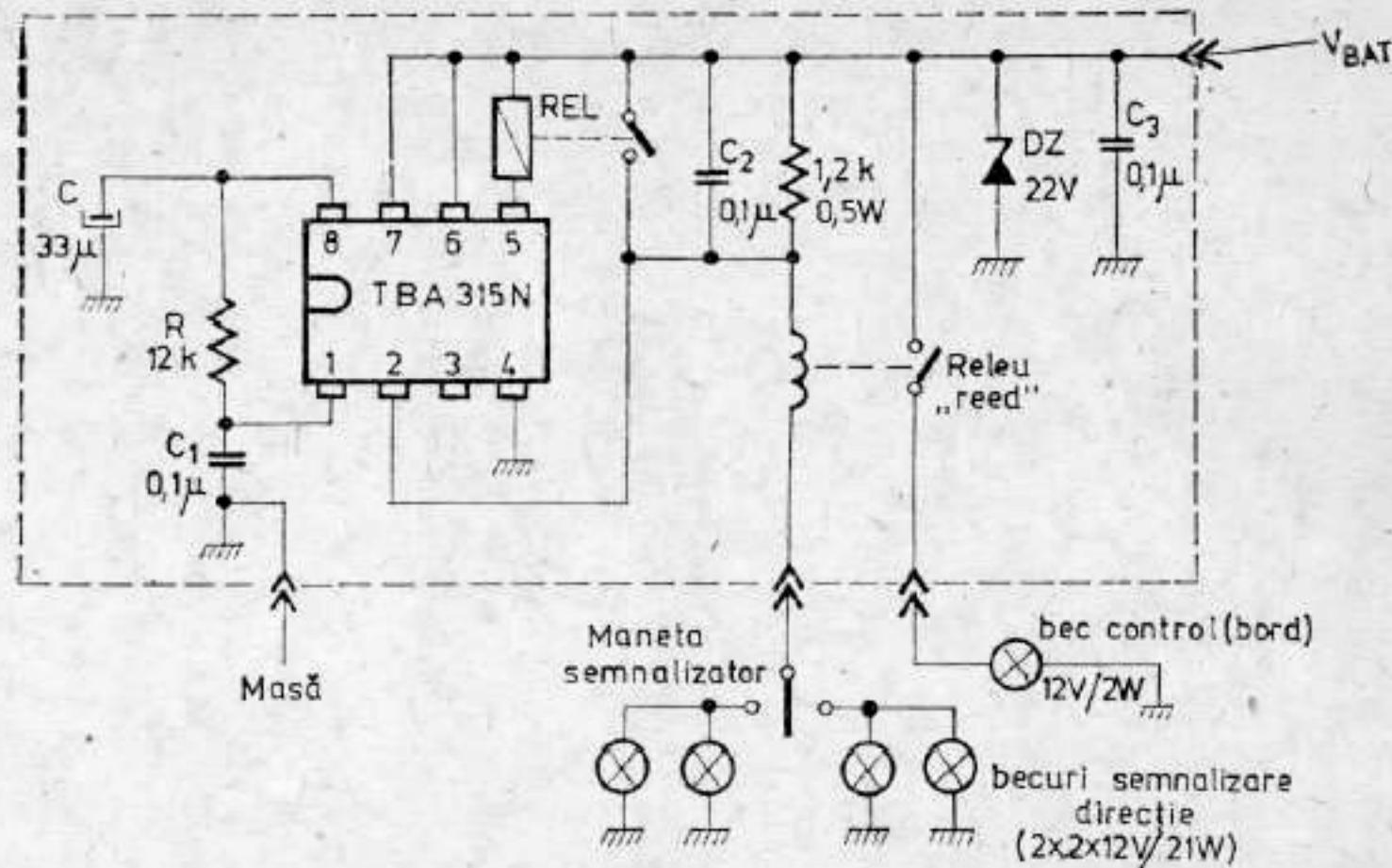


Fig. 7.16. Circuit pentru semnalizarea schimbării direcției de mers pentru autovehicule (ELECTROPRECIZIA SACELE).

lizare. De observat că în cazul întreruperii unui filament, frecvența de oscilație nu se schimbă. Defecțiunea este semnalizată la bord prin *becul de control*, în acest caz nu se aprinde.

7.4.3. Comanda temporizată a ștergătoarelor de parbriz

Schema din figura 7.17 realizează comanda temporizată a ștergătoarelor de parbriz pentru autoturismul DACIA 1300. Schema derivă din montajul prezentat în figura 7.14.

Dioda Zener *DZ* și condensatorul *C₂* protejează circuitul la supratensiuni pe alimentare iar condensatorul *C₁* realizează deparazitarea oscilatorului.

La închiderea comutatorului *K₁* terminalul *CONTROL* fiind legat la masă, ieșirea este în starea *V_{OH}*. Tranzistorul *T₁* este deschis și releul *REL* acționat. Contactul releului (*K₃*) aplică tensiunea bateriei pe borna *31b* a comutatorului ștergătoarelor de parbriz. În poziția de repaus, terminalul *31b* al comutatorului este în contact cu înfășurarea de viteză mică a motorului. Odată cu mișcarea rotorului, cama care este solidară cu axul motorului mută contactul *K₂* și alimentează motorul prin contactul *K₃* – *31b* – înfășurarea de viteză mică a motorului. Rezultă că circuitul integrat – prin intermediul releul *REL* și a contactului *K₃* – doar „pornește” motorul, funcționarea fiind preluată de camă prin contactul *K₂*. Pentru a asigura un impuls de durată scurtă dar totuși suficient de lung pentru ca motorul prin intermediul camei

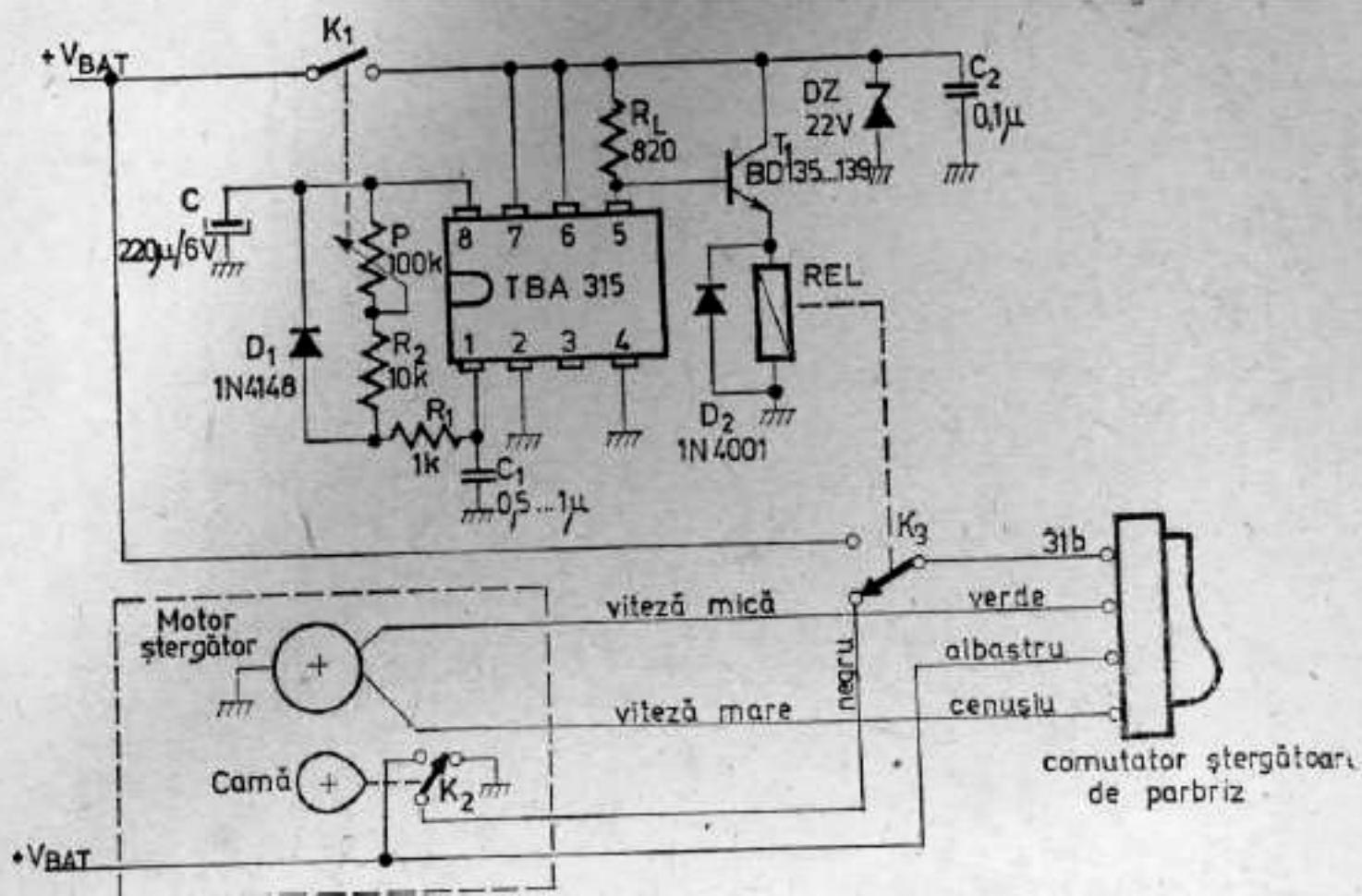


Fig. 7.17. Comanda temporizată a ștergătoarelor de parbriz la *DACIA* 1300μ. — varianta cu releu.

să „miște” contactul K_2 , se alege convenabil valoarea constantei de încărcare a condensatorului C care este determinată de rezistența R_1 și rezistența diodei D_1 . Valoarea rezistenței R_1 poate fi aleasă între $1 \text{ k}\Omega \dots 2,2 \text{ k}\Omega$ în funcție de constanta mecanică a ansamblului motor-camă.

Descărcarea condensatorului C se face prin potențiometrul P , și rezistențele R_2 și R_1 . Durata stării V_{OL} este deci reglabilă în limitele determinate de valoarea rezistenței $R_1 + R_2$ și $R_1 + R_2 + P$ din buclă de reacție. Pe această durată tranzistorul T_1 este blocat și deci releul REL nu este activ. Rezistența R_2 se alege în funcție de durata cursei ștergătoarelor (o cursă completă stînga-dreapta) și determină timpul minim între două acționări. Valoarea maximă a rezistenței de descărcare stabilește timpul maxim dintre două acționări.

Pentru valorile componentelor din figura 7.17 durata între două acțiuni este reglabilă în domeniul 4 ... 30 secunde.

Contactele releului trebuie să asigure trecerea unui curent în impulsuri egal cu valoarea curentului de pornire a motorului. Dioda D_2 realizează protecția la supratensiuni.

Schema permite acționarea ștergătoarelor de parbriz din comutatorul stergătoarelor chiar în timpul funcționării temporizate.

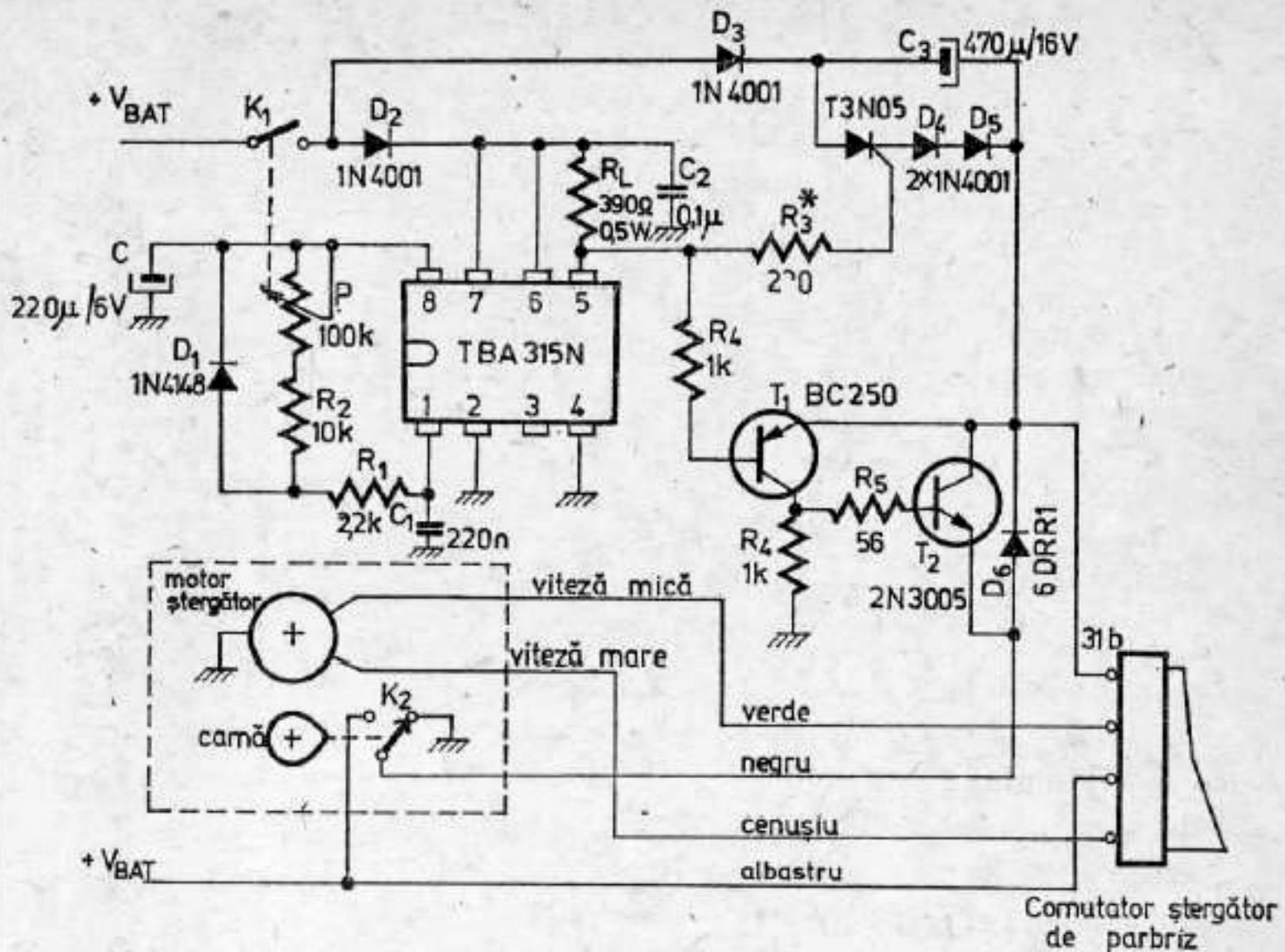


Fig. 7.18. Comanda temporizată a ștergătoarelor de parbriz la DACIA 1300 – varianta cu tiristor.

La pornirea temporizatorului, timpul mort este determinat de partea mecanică. Practic ștergătoarele își încep cursa simultan cu răsucirea între-rupătorului acționat de axul potențiometrului P .

• În varianta prezentată în figura 7.18 *releul este înlocuit cu un tiristor și cu un tranzistor de putere*.

La pornire, se închide comutatorul K_1 , pe poarta tiristorului apare un impuls pozitiv care deschide tiristorul; curentul trece prin D_4 , D_5 , comutator ștergătoare, spre înfășurarea de viteză mică a motorului ștergătoarelor de parbriz. Motorul începe să se rotească și acționează cama, care schimbă poziția contactului K_2 , astfel că tensiunea $+V_{BAT}$ se aplică prin K_2 , D_6 , comutator ștergătoare, motorului.

Impulsul generat de ieșirea circuitului integrat are o durată scurtă astfel că ieșirea trece în V_{OL} , ceea ce face ca tranzistorul T_1 (pnp) să se deschidă. După o rotație completă a camei, contactul K_2 revine și leagă la masă emitorul tranzistorului T_2 (de putere). Tranzistorul T_2 se deschide și tensiunea pe înfășurarea motorului devine egală cu $V_{CE\text{sat2}}$.

Tiristorul $T3N05$ se închide în momentul în care comutatorul K_2 trece de pe poziția de repaus (masă) spre contactul V_{BAT} . În acest moment tiristo-