

NO.102 とさしかえてください。

### LA1342 - 三洋モノリシック・リニアIC テレビ音声IF+AFドライバ

三洋モノリシックリニア IC LA1342 は テレビ受像器の音声サブシステムに必要な 中間周波増幅回路, 定電圧回路, および リミティング, FM検波 および低周波プリアンプの機能を持った IC です。FM 受信器用 10.7 MHz IF 增幅器, リミタ, FM 検波 および 低周波プリアンプとして使用できます。これらの機能はそれぞれ独立しているので いろいろな使い方ができます。

なお RCA CA3042 と内部機能 および ピン配置 は全く同一です。

#### 絶対最大定格

保存周囲温度 T<sub>stg</sub>

-25~+100 °C

推奨動作温度 T<sub>opg</sub>

0~+75 °C

許容損失 / T<sub>a</sub>=25°C

950 mW

各端子の最大供給電圧および電流 / T<sub>a</sub>=25°C


端子	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
最大供給電圧 電流	-3V +3V	-3V +3V	+3V +3V	接地	20mA	結線なし	10mA	10mA	10mA	10mA	-2V +10V	-2.5V +10V	0V +10V	50mA

(注) 上表の各端子の定格値は 他の各端子が通常の電圧を加えられたときのものとする。

またすべての電圧はアース(端子 4 )との電圧とする。

電気的特性は次ページ

#### 等価回路と外形

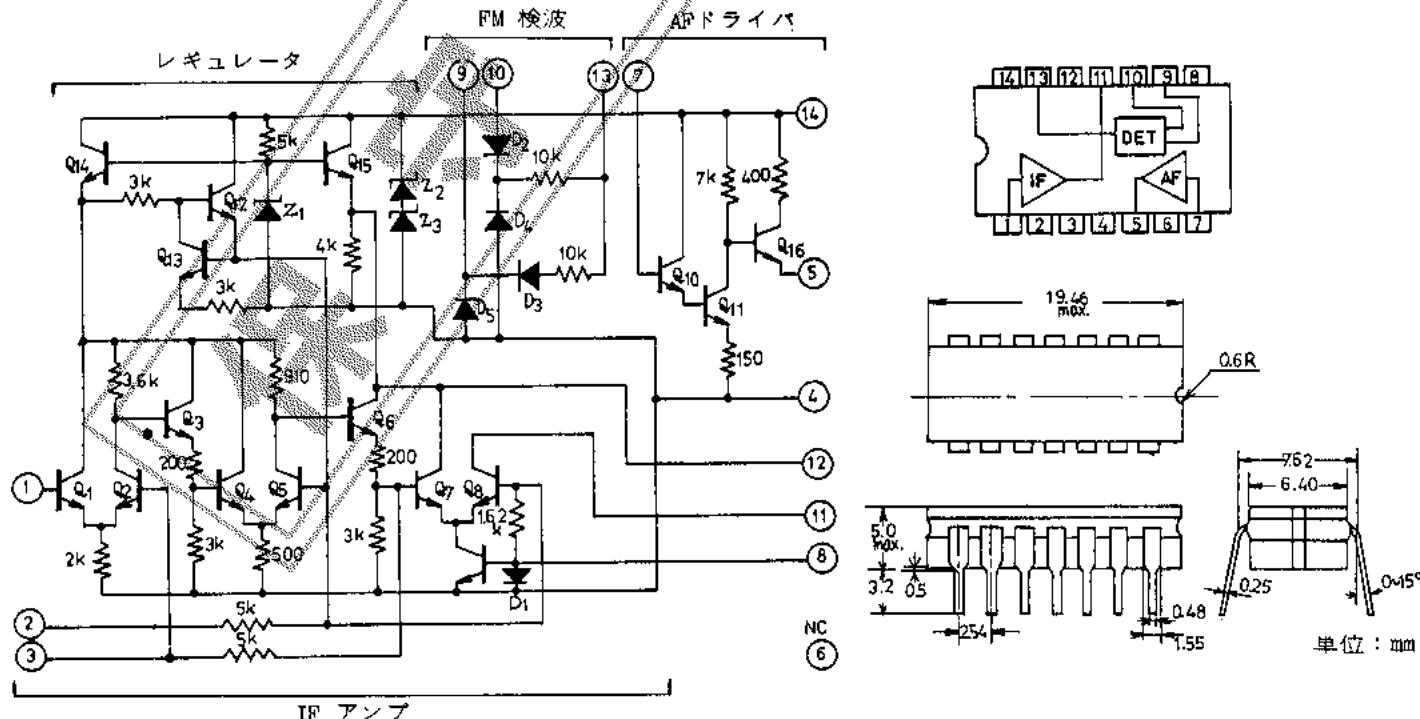

これらの仕様は改良などのため予告なく変更することがあります。

7051Y0 4211k1 abechan 2251k1 102-1/4

電気的特性／特記しないかぎり  $T_a = 25^\circ\text{C}$

項目	記号	条件	定格値				試験回路
			min	typ	max	単位	
消費電力	$P_T$	$T_a = 0^\circ\text{C}$	—	230	—	mW	第1図
		$T_a = +25^\circ\text{C}$	210	240	270	mW	
		$T_a = +75^\circ\text{C}$	—	250	—	mW	
ツエナー電圧	$V_{14}$		10.6	11.2	11.8	V	第1図
端子11の静動作電流	$I_{11}$	$V_{cc} = 9V$	0.25	0.63	1.00	mA	第1図
端子14の静動作電流	$I_{14}$	$V_{cc} = 9V$	8	12	18	mA	第1図
IF の並列入力 抵抗 容量	$R_1$ $C_1$	$f = 4.5\text{MHz}$ 同上	—	10	—	k ohm pF	
IF の並列出力 抵抗 容量	$R_0$ $C_0$	同上	—	100	—	k ohm pF	
入力リミティング電圧	$V_I$		—	180	300	V (rms)	第2図
AM 抑圧比	AMR		45	48	—	dB	第2図 第5図
IF 電圧利得		$R_1 = 1\text{k ohm}$	—	67	—	dB	第3図 第6図
検波出力			—	60	—	mV	第2図
FM 検波出力抵抗			—	10	—	k ohm	
入力抵抗		$f = 100\text{MHz}$	—	100	—	k ohm	
AF ドライバ 出力抵抗		同上	—	250	—	k ohm	
電圧利得		$R_S = 50\text{ ohm}$ , $C_1 = 50\text{pF}$	—	28	—	k ohm	第4図 第7図
AF ドライバ出力電圧	$V_o(\text{AF})$		500	1000	—	mV (rms)	第2図
高調波ひずみ	THD		—	1.5	5	%	第2図

#### (第1図) 測定方法

全消費電力：(1) スイッチSを A にセットする。

(2)  $V_{14}$  と  $I_{14}$  を測定、記録する。

(3) 全消費電力を  $P_T = V_{14} \cdot I_{14}$  より計算する。

端子 11 の無信号動作電流：


(1) スイッチ S を B にセットする。

(2)  $I_{11}$  を測定、端子11 の無信号動作電流として記録する。

9V 無信号電流：

(1) スイッチ S を B にセットする。

(2)  $I_{14}$  を 9V 無信号電流として測定記録する。

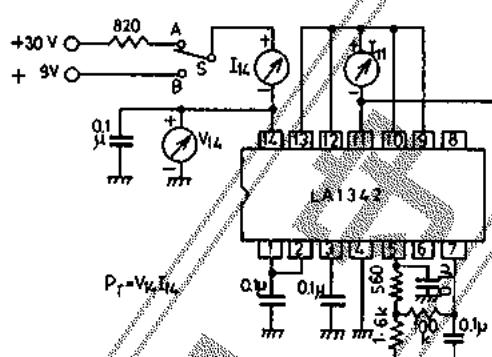

第1図 全消費電力、端子11の無信号動作電流、9V 無信号電流 の 測定回路

#### (第2図) 測定方法

AF ドライバー出力電圧 (端子 13-TP-AMの交流出力電圧)

高調波ひずみ

(A) (イ) スイッチ FM にする。

(ロ) 端子14に  $f = 4.5\text{MHz}$ , 变調周波数＝1kHz, ± 25 kHz 偏移で 入力レベル( $v_{in}$ ) 100 mVrms の 信号を入れる。

(ハ) 出力レベルが最大になるように VR を調整する。

(ニ) その時の電圧計の読みが, AF ドライバー 出力電圧である。

(ホ) 出力レベルが 500mVrms になるように VR を調整する


(ヘ) ワイ率計の読みが 高調波ひずみである。

入力リミティング電圧


(B) (イ) 出力電圧が (A)ホ のときの値 (500mVrms) より, 3dB 少なくなるように SG入力電圧を減少させる。

(ロ) その時  $v_{in}$  が, 入力リミティング電圧である 検波出力 (端子13-TP(FM) の交流出力電圧)

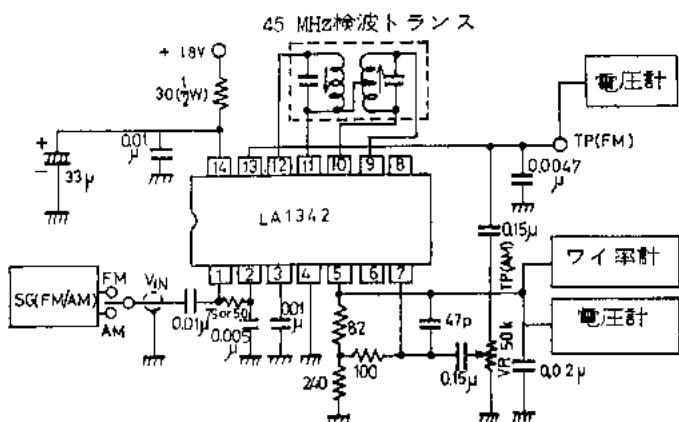
(C) (イ) (A)ロの手順通りにする。  
(ロ) VR の抵抗値が最大 (50k ohm) になるように



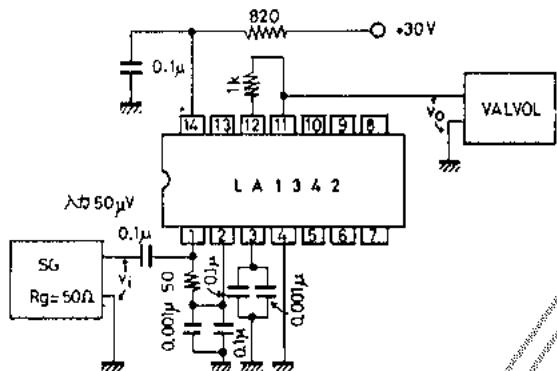第2図 AFドライバー出力電圧、高調波ひずみ、  
AM抑圧度、測定回路、検波出力  
入力リミティング電圧



第3図 IF段 電圧利得 測定回路

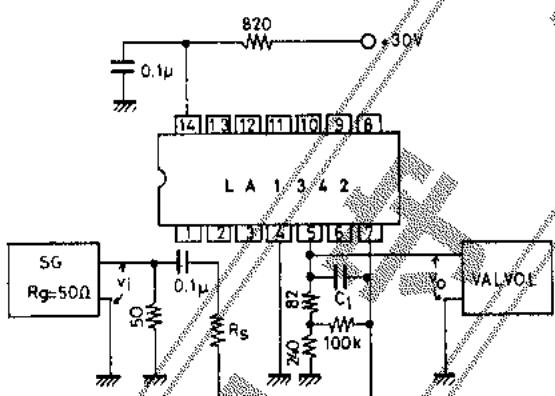

第4図 AF 電圧利得 測定回路

する。

(ハ) そのときの電圧計の読みを検波出力とし 単位 mVrms で示す。

#### AM抑圧度

(D)

(イ) AM-FM Generator で次のような信号を入れる。

FM  $\rightarrow$  4.5MHz 交調周波数 1000Hz, 土 25 kHz 偏移、出力レベル  $v_{1n}$  100mVrms (スイッチ FM)

AM  $\rightarrow$   $f = 4.5\text{MHz}$ , 交調周波数 1000Hz, 30% 变调。出力をレベル  $v_{1n}$  10mVrms (スイッチ AM)

(ロ) スイッチを FM にセットし AF 出力電圧を 500mVrms になるように  $V_o$  を調整する。

これを  $V_o$  (FM) とする。  
(ル)  $V_o$  は (ロ) の状態にしたままでスイッチ A M をセットし AF 出力電圧を測定する。  
これを  $V_o$  (AM) とする。

(ニ) AM 抑圧度は

$$AMR = \frac{V_o (FM)}{V_o (AM)}$$

である。


#### (第4図) 測定方法

AF 電圧利得： (1) 周波数を希望の値にし,  $v_1 = 100\mu\text{V}$  (rms) にする。


(2)  $v_o$  を記録する。

(3)  $VG = 20\log(v_o/v_1)$  から電圧利得を求める。


## 諸特性

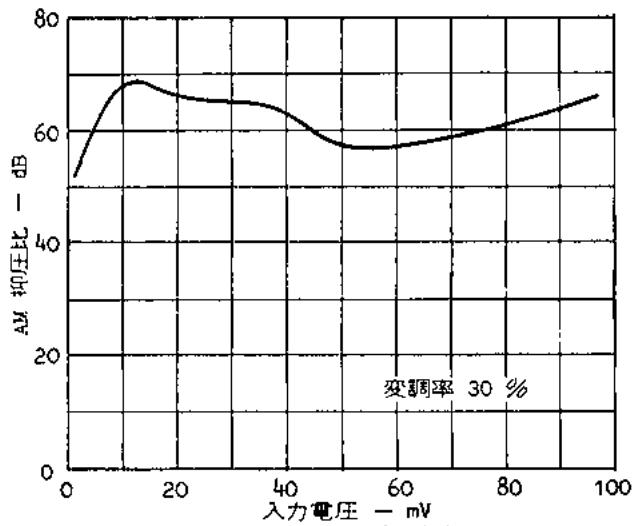

第5図 AM 抑压比の入力電圧特性

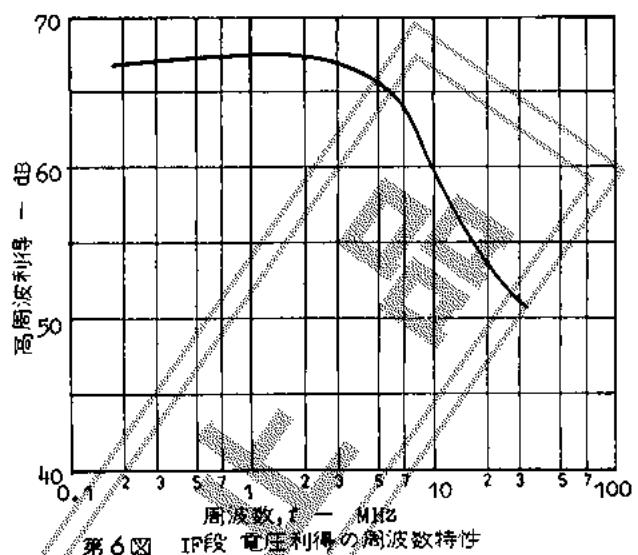

第6図 IF段 電圧利得の周波数特性

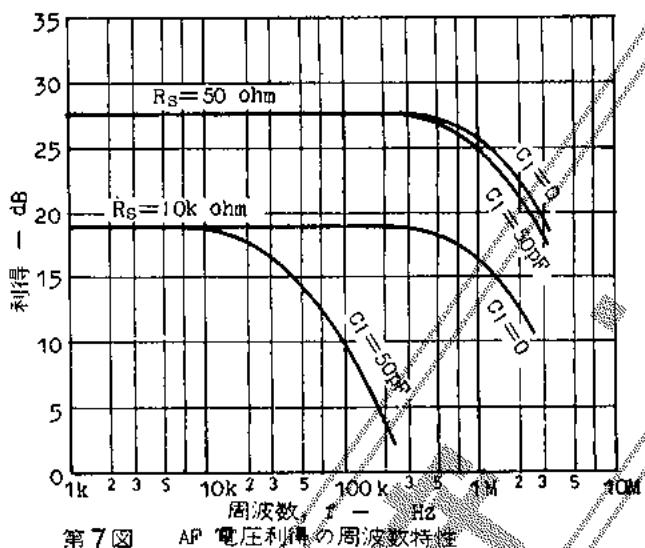

第7図 AP 電圧利得の周波数特性